

计算机系统实验报告



组长：李桢雨 组员：李定霖、邱聖邦

班级：人工智能 1901

目录

计算机系统实验报告.....	1
1、 工作量分配:	4
2、 总体设计.....	4
2.1、 总体连线图.....	4
2.2、 各流水段间的连线图.....	4
2.2.1、 IF-ID 段流水连线图.....	4
2.2.2、 ID-EX 段流水连线图.....	5
2.2.3、 EX-MEM 段流水连线图.....	6
2.2.4、 MEM-WB 段流水连线图.....	6
2.3、 完成的指令数.....	7
2.4、 程序运行环境及使用工具.....	8
3、 单段流水说明.....	8
3.1、 IF 段流水功能说明.....	8
3.1.1、 功能模块及结构示意图.....	8
3.1.2、 整体功能.....	8
3.1.3、 端口介绍.....	8
3.1.4、 代码介绍.....	9
3.1.5 总结.....	9
3.2、 ID 段流水功能说明.....	9
3.2.1、 功能模块及结构示意图.....	9
3.2.2、 整体功能.....	10
3.2.3、 端口介绍.....	10
3.2.4、 代码介绍.....	10
3.2.5、 总结.....	17
3.3、 EX 段流水功能说明.....	17
3.3.1、 功能模块及结构示意图.....	17
3.3.2、 整体功能.....	17
3.3.3、 端口介绍.....	17
3.3.4、 代码介绍.....	18
3.3.5、 总结.....	26
3.4、 MEM 段流水功能说明.....	26
3.4.1、 功能模块及结构示意图.....	27
3.4.2、 整体功能.....	27
3.4.3、 端口介绍.....	27
3.4.4、 代码介绍.....	27
3.4.5、 总结.....	29
3.5、 WB 段流水功能说明.....	29
3.5.1、 功能模块及结构示意图.....	29
3.5.2、 整体功能.....	30
3.5.3、 端口介绍.....	30
3.5.4、 代码介绍.....	30
3.5.5、 总结.....	31
3.6、 CTRL 段流水功能说明.....	31

3.6.1、	功能模块及结构示意图.....	31
3.6.2、	整体功能.....	31
3.6.3、	端口介绍.....	31
3.6.4、	代码介绍.....	32
3.6.5、	总结.....	32
4、	乘法器以及合并乘除法器说明（可选模块）	
5、	实验感受及改进意见	
6、	参考材料	

1、工作量分配：

李桢雨 50%：regfile 数据相关问题处理，除法指令，hilo 寄存器及数据相关处理，mf、mt 指令处理，实现 32 周期乘法器，合作完成乘除法器的合并。

李定霖 25%：添加了 jal, ja, subu, addu 指令，乘法运算，sb、sh 指令，负责部分地址转移指令。

邱聖邦 25%：增加 sll,bne,or 三条指令，添加了 lbu、lh、lhu 指令，负责部分运算指令。

李桢雨-20195251、李定霖-20195183、邱聖邦-20195263

2、总体设计

2.1、 总体连线图

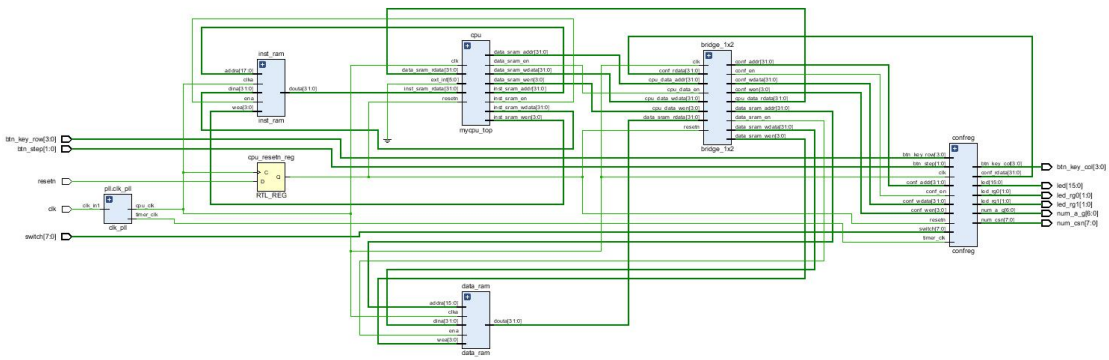


图 2-1

2.2、 各流水线段间的连线图

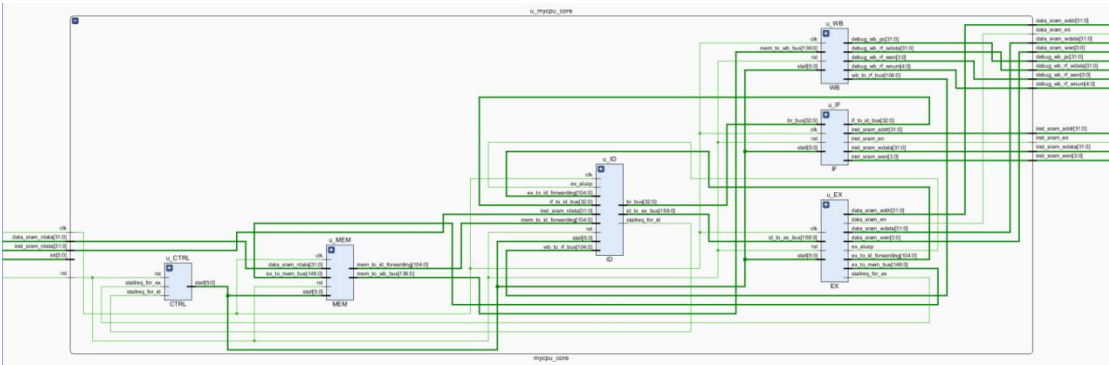


图 2-2

2.2.1、 IF – ID 段流水连线图

图 2-2-1-1: IF – ID 总体设计

图 2-2-1-2: IF 具体设计

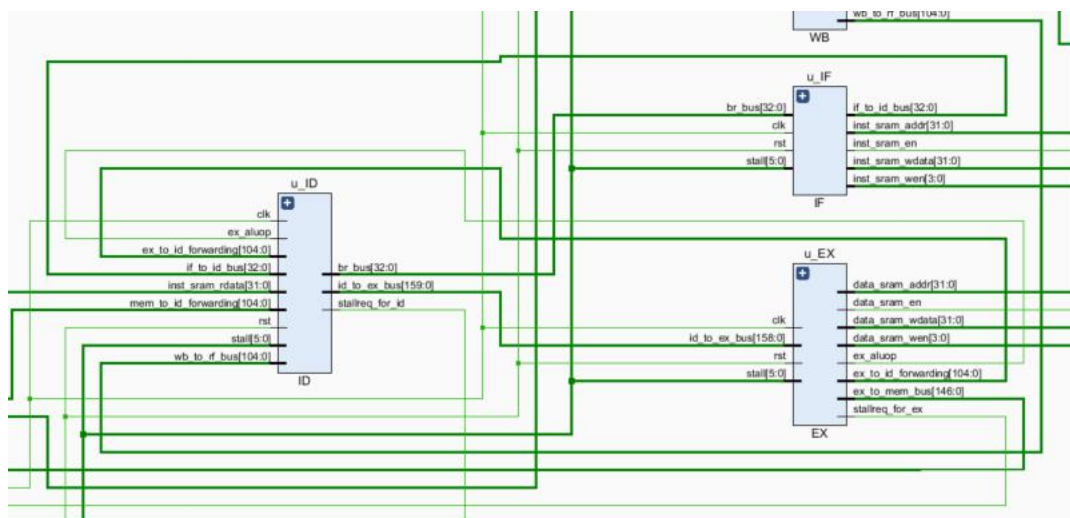


图 2-2-1-1

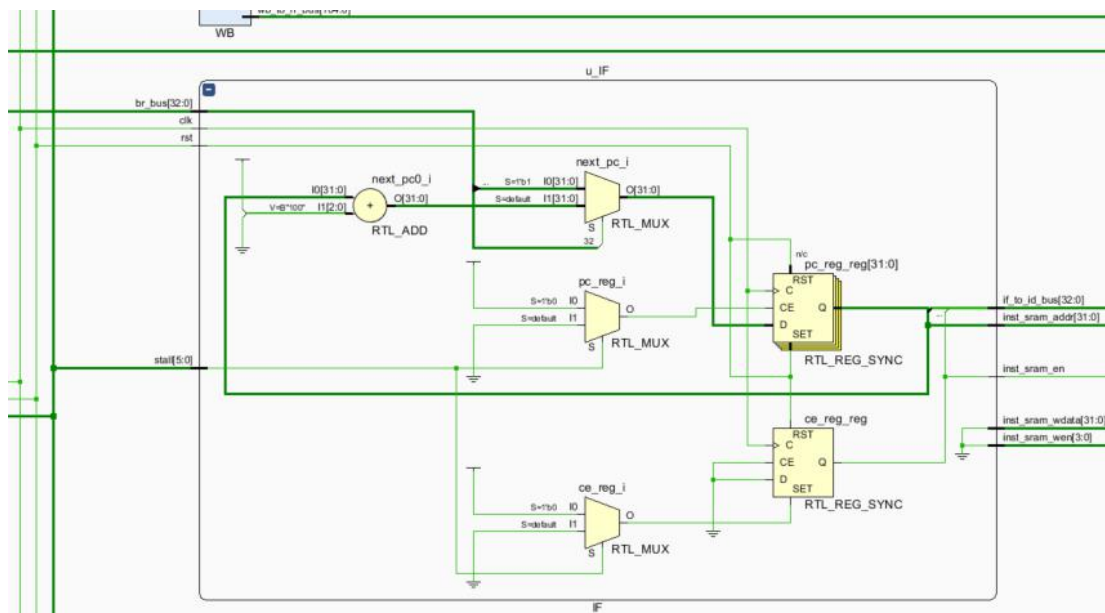


图 2-2-1-2

2.2.2、 ID-EX 段流水线图

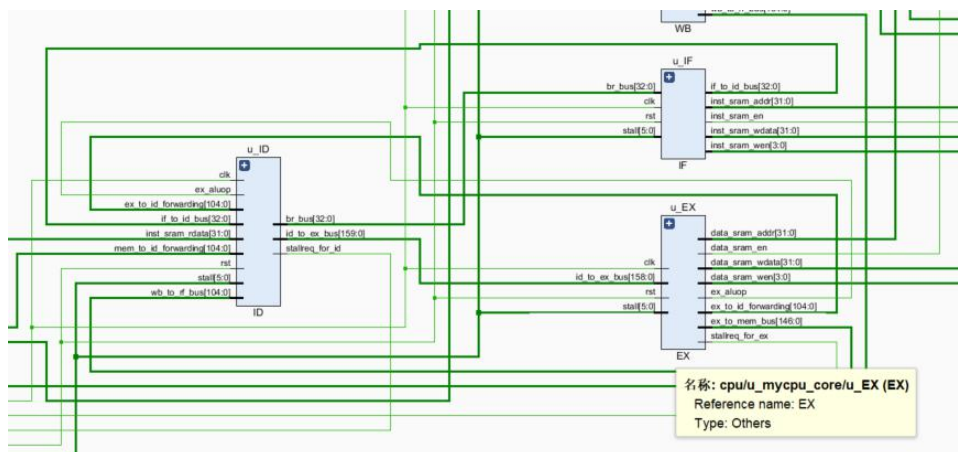


图 2-2-2-1

2.2.3、 EX – MEM 段流水线图

图 2-2-3-1: EX-MEM 连接示意图

图 2-2-3-2: EX 内部细节

 


图 2-2-3-1

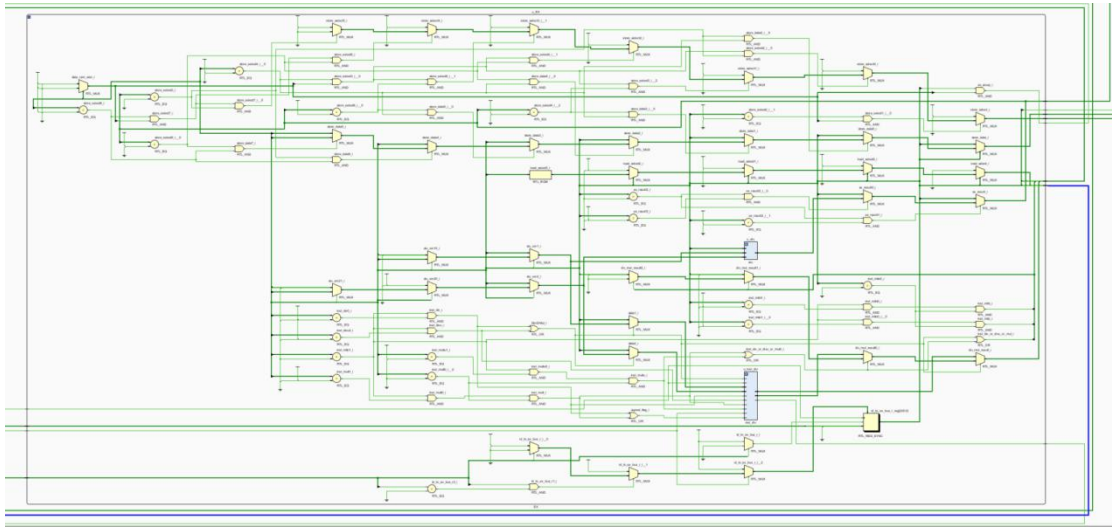


图 2-2-3-2

2.2.4、 MEM – WB 段流水线图

图 2-2-4-1: MEM-WB 总体设计

图 2-2-4-2: MEM 具体设计

图 2-2-4-3: WB 具体设计

图 2-2-4-4: CTRL 具体设计

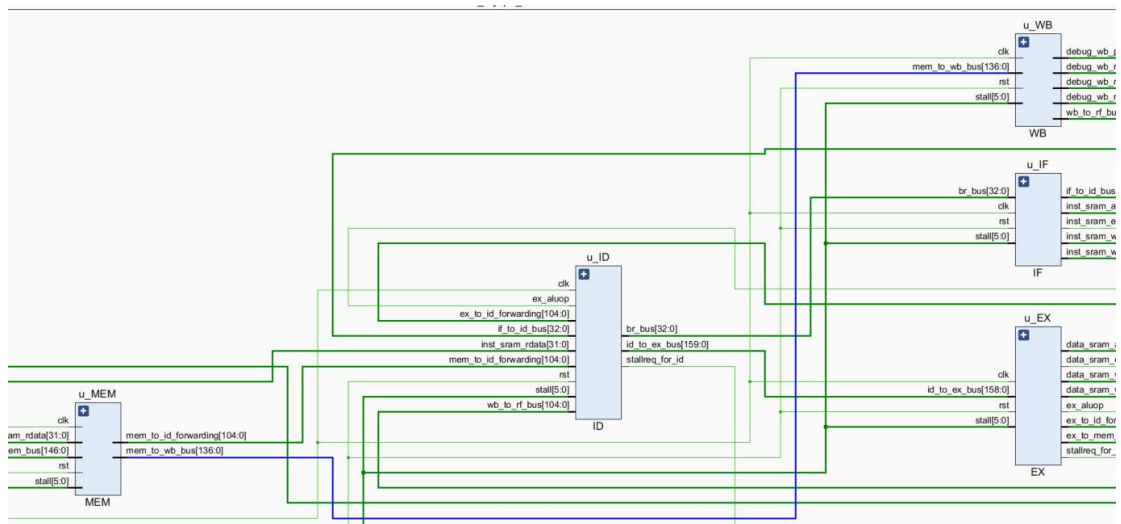


图 2-2-4-1

 


图 2-2-4-2

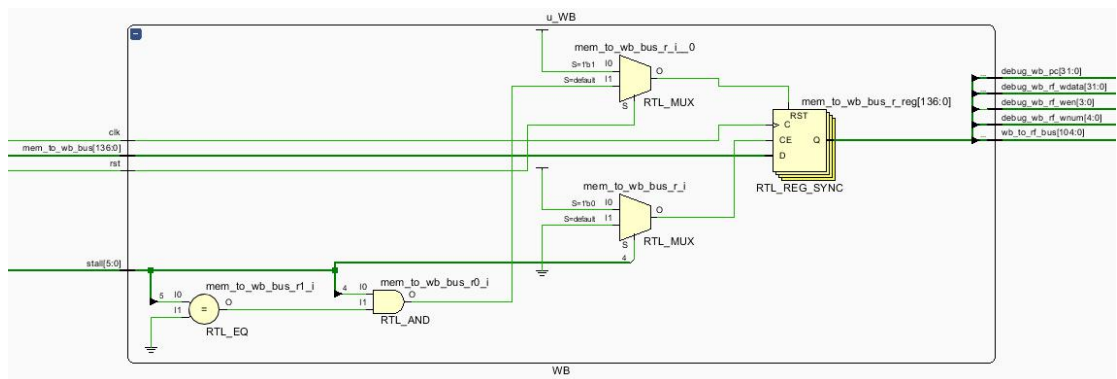


图 2-2-4-3

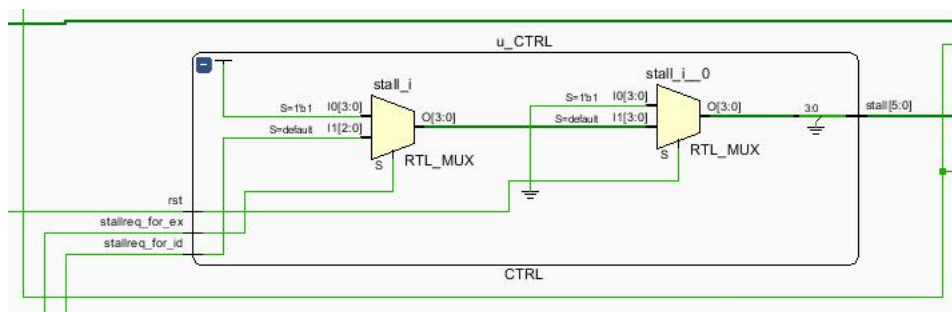


图 2-2-4-4

2.3、 完成的指令数

已完成基本的 64 个点，外加自己实现的 32 周期乘法器、合并乘除法器。

```

-----[1402333 ns] Number 8'd02 Functional Test Point PASS!!!
      [1472000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc44e98
      [1482000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc45db8
-----[1490525 ns] Number 8'd63 Functional Test Point PASS!!!
      [1492000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc30014
      [1502000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc30ebc
      [1512000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc31df4
-----[1517065 ns] Number 8'd64 Functional Test Point PASS!!!
-----

```


2.4、 程序运行环境及使用工具



3、 单段流水说明

3.1、 IF 段流水功能说明

3.1.1、 功能模块及结构示意图

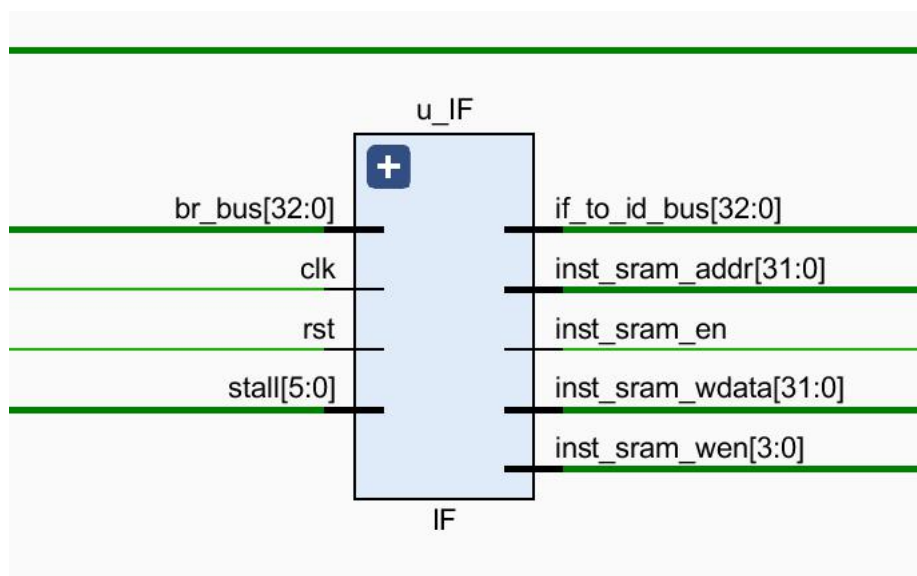

3.1.2、 整体功能

根据 PC 值从存储器中取出指令，并将指令送入指令寄存器，PC 值加 4 或根据 ID 段传回的地址决定下一条指令的地址。

3.1.3、 端口介绍

1.br_bus:ID 将转移信号以及目的地址发送给 IF 段以用来进行 PC 改变。

2.Stall: 从 CTRL 传输的控制信号, 用以控制整个流水段的暂停与执行。

3.If_to_id_bus:将 IF 目前所处的 pc 以及使能信号发送给 ID 段, 标志着目前各段流水对应的 PC。

4.inst_sram_XXX:访问指令内存端口族, 用于从内存中取指, 并将通过 inst_sram_rdata 传输给 ID 段。

3.1.4、 信号介绍

```
assign {  
    br_e,  
    br_addr  
} = br_bus;
```

Br_e:转移信号, 决定是否进行地址转移

Br_addr:转移地址, 在 ID 段计算得出后传回 IF 段。

```
assign next_pc = br_e ? br_addr  
                : pc_reg + 32'h4;
```

Next_pc:决定下一个 PC 值是多少, 优先是转移地址, 否则默认 PC+4.

```
assign inst_sram_en = ce_reg;  
assign inst_sram_wen = 4'b0;  
assign inst_sram_addr = pc_reg;  
assign inst_sram_wdata = 32'b0;
```

Inst 族: en 表示访存许可, wen=4'b0 表示 load, addr 表示指令所在地址。

```
assign if_to_id_bus = {  
    ce_reg,  
    pc_reg  
};
```


If_to_id_bus:IF 段到 ID 段的常规总线, 将当前 PC 传到 ID 段。

3.1.5 总结

IF 段没有做太多改动, 功能也与教学内容没太大差别, 在这里不做过多赘述。

3.2、 ID 段流水功能说明

3.2.1、 功能模块及结构示意图

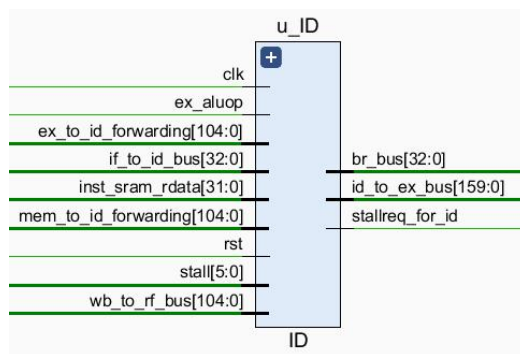

3.2.2、 整体功能

对指令进行译码，完成对 ALU 操作数的选择、HILO 寄存器的操作以及转移地址的计算等。

3.2.3、 端口介绍

Input:


1. if_to_id_bus: 从 IF 段到 ID 段的总线，与 IF 段功能一样。
2. inst_sram_rdata: IF 段访存的结果通过该线输入到 ID 段，存有指令。
3. ex_to_id_forwarding: 将 EX 段计算得出的结果传回 ID 段，解决流水中的常规数据相关（regfile、hilo 等）。
4. mem_to_id_forwarding: 将 MEM 段计算得出的结果传回 ID 段，解决流水中的常规数据相关（regfile、hilo 等）以及需要暂停的数据相关。
5. wb_to_rf_bus: 进行寄存器的常规写回操作（regfile、hilo）。
6. ex_aluop: EX 用来提醒 ID 段它的上一条指令是 load 指令，用于进行暂停。

Output:

1. br_bus: 将计算得出的转移地址传回 ID 段。
2. id_to_ex_bus: ID 到 EX 的常规总线，主要信息包括当前 PC、指令、访存信息、操作数类型等。
3. Stallreq_for_id: 来自 ID 段向 CTRL 模块发送的暂停请求。

3.2.4、 代码介绍

1) regfile

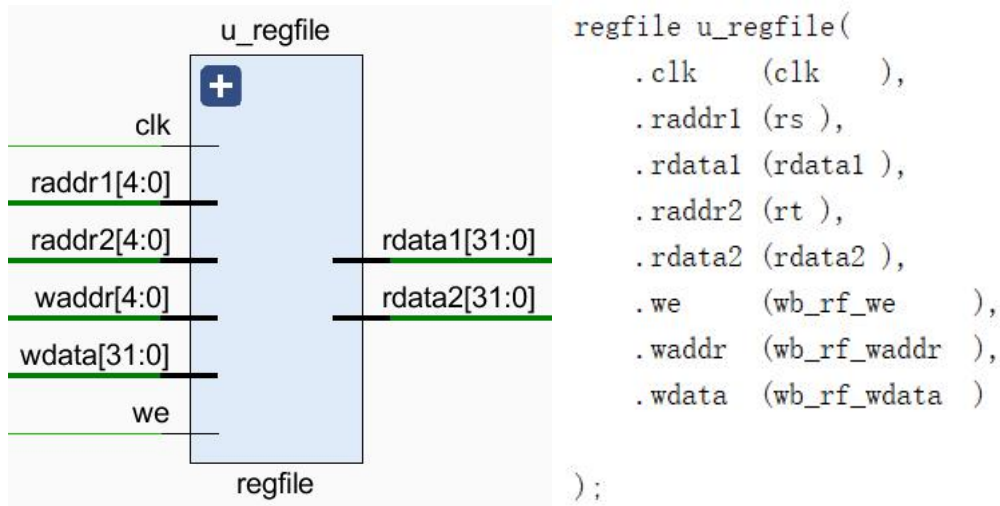

A)端口介绍:

Input:

- 1.raddr1/2:五位 wire，输入访存目的寄存器，该实验中对的是指令中的 rs、rt。
- 2.we:从 WB 段传回的写回信号，控制寄存器的写入。
- 3.waddr:从 WB 段传回的写回目的寄存器，决定写回哪个寄存器。
- 4.wdata:从 WB 段传回的写回数据，写入寄存器的内容。

Output:

- 1.rdata1/2:从 regfile 目的寄存器取出的数据。

B)说明：未对 regfile 做出改动，hilo 寄存器放在了 ID 段，后续将会介绍。

2)

```

assign opcode = inst[31:26];
assign rs = inst[25:21];
assign rt = inst[20:16];
assign rd = inst[15:11];
assign sa = inst[10:6];
assign func = inst[5:0];
assign imm = inst[15:0];
assign instr_index = inst[25:0];
assign code = inst[25:6];
assign base = inst[25:21];
assign offset = inst[15:0];
assign sel = inst[2:0];

```

说明：对应指令的不同部分，将其划分，方便后续处理。

3) 译码器与 inst_xx

```

                                assign inst_or      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0101]);
                                assign inst_sw      = op_d[6'b10_1011];
                                assign inst_lw      = op_d[6'b10_0011];
decoder_6_64 u0_decoder_6_64(
    .in  (opcode ),
    .out (op_d )
);
                                assign inst_xor      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0110]);
                                assign inst_sltu     = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_1011]);
                                assign inst_slt      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_1010]);
                                assign inst_slti     = op_d[6'b00_1010];
                                assign inst_sltiu    = op_d[6'b00_1011];
                                assign inst_j        = op_d[6'b00_0010];
                                assign inst_add      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0000]);
                                assign inst_addi     = op_d[6'b00_1000];
                                assign inst_sub      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0010]);
                                assign inst_and      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0100]);
                                assign inst_andi     = op_d[6'b00_1100];
                                assign inst_nor      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b10_0111]);
                                assign inst_xori     = op_d[6'b00_1110];
                                assign inst_sllv     = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b00_0100]);
                                assign inst_sra      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b00_0011]);
                                assign inst_srav     = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b00_0111]);
                                assign inst_srl      = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b00_0010]);
                                assign inst_srlv     = (op_d[6'b00_0000]&&func_d[6'b00_0110]);
                                assign inst_bgez     = (op_d[6'b00_0001]&&rt_d[5'b00_001]);
                                assign inst_bgtz     = (op_d[6'b00_0111]&&rt_d[5'b00_000]);
                                assign inst_blez     = (op_d[6'b00_0110]&&rt_d[5'b00_000]);
                                assign inst_bltz     = (op_d[6'b00_0001]&&rt_d[5'b00_000]);
                                assign inst_bltzal    = (op_d[6'b00_0001]&&rt_d[5'b10_000]);
                                assign inst_bgezal    = (op_d[6'b00_0001]&&rt_d[5'b10_001]);
decoder_6_64 u1_decoder_6_64(
    .in  (func ),
    .out (func_d )
);
decoder_5_32 u0_decoder_5_32(
    .in  (rs ),
    .out (rs_d )
);
decoder_5_32 u1_decoder_5_32(
    .in  (rt ),
    .out (rt_d )
);

```

A) 译码器介绍:

译码器的工作是将 6 位或者 5 位的二进制数转换成只有 1 位是 1 的 64/32 位输出，方便信号的赋值。

B) inst_xx 介绍:

op_d[6'bXX_XXXX]意思是 64 位数据中二进制数 XXXXXX 对应的位置的数据: 0/1，其他 XX_d 以此类推，如果每个_d 对应数据都为 1，则相关指令会被点亮，意味着该指令的功能已经确定。

C) 说明: 这部分指令参考“A03_“系统能力培养大赛”MIPS 指令系统规范_v1.01”，具体内容在此不做描述。

4) ALU 操作数选择

// rs to reg1 操作数一有三种可能

```
assign sel_alu_src1[0] = inst_ori
                        |inst_addiu
```

// pc to reg1

```
assign sel_alu_src1[1] = inst_jal|inst_bltzal|inst_bgezal|inst_jalr;
```

// sa_zero_extend to reg1

```
assign sel_alu_src1[2] = inst_sll|inst_sra|inst_srl;
```

// rt to reg2 操作数二有四种可能

```
assign sel_alu_src2[0] = inst_subu
                        |inst_addu
                        |inst_bne
```

```

// imm_sign_extend to reg2
assign sel_alu_src2[1] = inst_

// 32'b8 to reg2
assign sel_alu_src2[2] = inst_

// imm_zero_extend to reg2
assign sel_alu_src2[3] = inst_

```

说明：操作数一可选项：rs 寄存器、PC 值、sa 零拓展；

操作数二可选项：rt 寄存器、立即数符号拓展、（PC+8）专用、立即数零拓展；

只需要在对应操作数后用指令信号赋值即可。

5) ALU 操作选择

```

assign op_add = inst_addiu|inst_jal|inst_addu|inst_sv
assign op_sub = inst_subu|inst_sub;
assign op_slt = inst_slt|inst_slti ;
assign op_sltu = inst_sltu|inst_sltiu;
assign op_and = inst_and|inst_andi;
assign op_nor = inst_nor;
assign op_or = inst_ori|inst_or;
assign op_xor = inst_xor|inst_xori;
assign op_sll = inst_sll|inst_sllv;
assign op_srl = inst_srl|inst_srlv;
assign op_sra = inst_sra|inst_srav;
assign op_lui = inst_lui;

assign alu_op = {op_add, op_sub, op_slt, op_sltu,
                 op_and, op_nor, op_or, op_xor,
                 op_sll, op_srl, op_sra, op_lui};

```

说明：用法同上，只需要在对应操作后用信号赋值即可。

6)

```

// store in [rd] 根据字段进行地址的写入，看写入的是rt还是rd
assign sel_rf_dst[0] = inst_subu|inst_addu|inst_sll|inst_or|inst_xor
// store in [rt]
assign sel_rf_dst[1] = inst_ori | inst_lui | inst_addiu|inst_lw|inst
// store in [31], 31号寄存器固定用法，某些跳转指令会将地址传入这里
assign sel_rf_dst[2] = inst_jal|inst_bltzal|inst_bgezal;

// sel for regfile address
assign rf_waddr = {5{sel_rf_dst[0]}} & rd
                  | {5{sel_rf_dst[1]}} & rt
                  | {5{sel_rf_dst[2]}} & 32'd31;

```

说明：写入目的地，根据指令不同去处不同。

7) 地址跳转操作

assign pc_plus_4 = id_pc + 32'h4;

```

assign rs_eq_rt = (r1 == r2); // beq 判断，两个寄存器内容是否相同
assign rs_neq_rt = (r1 != r2);
assign br_e = (inst_beq & rs_eq_rt)
               || inst_jal
               || inst_jr
               || (inst_bne & rs_neq_rt)
               || inst_j
               || (inst_bgez && (r1[31] == 1'b0))
               || (inst_bgtz && (r1 != 32'b0) && (r1[31] == 1'b0))
               || (inst_blez && ((r1[31] != 1'b0) || r1 == 32'b0))
               || (inst_bltz && (r1[31] != 1'b0))
               || (inst_bltzal && (r1[31] != 1'b0))
               || (inst_bgezal && (r1[31] == 1'b0))
               || inst_jalr;
assign br_addr = inst_beq ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_jal ? (pc_plus_4 [31:28], inst[25:0], 2'b00) :
                  inst_jr ? (r1) :
                  inst_bne ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, {inst[15:0], 2'b00}}) :
                  inst_j ? (pc_plus_4 [31:28], inst[25:0], 2'b00) :
                  inst_bgez ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_bgtz ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_blez ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_bltz ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_bltzal ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_bgezal ? (pc_plus_4 + {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00}) :
                  inst_jalr ? (r1) :
                  32'b0;

```

说明：与具体指令有关，除了判断条件有些许不同，大致一样。

8) 访存相关

```

// load and store enable
assign data_ram_en = inst_sw | inst_lw | inst_lb | inst_lbu | inst_lh | inst_lhu | inst_sb | inst_sh ;

// write enable 全1为写，全0为读
assign data_ram_wen = (inst_sw | inst_sb | inst_sh) ? 4'b1111 :
                      (inst_lw | inst_lb | inst_lbu | inst_lh | inst_lhu) ? 4'b0000 : 4'b0000;

```

说明：1111 表示 store，0000 表示 load，但在后续会有一些改变，我会在 EX 篇讲到，其他操作很简单，只需要把相关信号赋值即可。

9) 常规数据相关

这里是 ID 段的重头戏之一，接下来我将会重点讲解：

A) 产生原因：处于 ID 段的指令的源操作数需要上一条指令在 EX 段的计算结果，但常规的流水在 WB 段才会将新值写入寄存器，此时 ID 段的指令就会因得不到正确数值导致后续执行错误，因此需要在 EX、MEM 与 ID 之间加入一条数据通路 forwarding，如果 ID 有需要的数就直接用来替换。

B) 数据通路

```

assign{
    ex_lo_wen,
    ex_hi_wen,
    ex_div_mul_flag,
    ex_div_mul_result,
    ex_forwarding_we,
    ex_forwarding_waddr,
    ex_forwarding_wdata
}=ex_to_id_forwarding;
assign{
    mem_lo_wen,
    mem_hi_wen,
    mem_div_mul_flag,
    mem_div_mul_result,
    mem_forwarding_we,
    mem_forwarding_waddr,
    mem_forwarding_wdata
}=mem_to_id_forwarding;

```

注：forwarding 定向路径变量赋值情况。

```

assign r1 = (ex_forwarding_we &&(ex_forwarding_waddr==rs))?ex_forwarding_wdata:
    ((mem_forwarding_we&&(mem_forwarding_waddr==rs))?mem_forwarding_wdata:
    ((wb_rf_we &&(wb_rf_waddr==rs))?wb_rf_wdata : rdata1));
assign r2 = (ex_forwarding_we &&(ex_forwarding_waddr==rt))?ex_forwarding_wdata:
    ((mem_forwarding_we&&(mem_forwarding_waddr==rt))?mem_forwarding_wdata:
    ((wb_rf_we &&(wb_rf_waddr==rt))?wb_rf_wdata : rdata2));

```

说明：在 forwarding 总线里，后三个变量与常规数据相关有关系。首先判断各个段是否要写回寄存器且目的寄存器与当前指令的 rs、rt 是否相同，如果相同就将传回来的值存入 r1、r2，后续传给 EX 段。需要注意的是，判断优先级是 EX>MEM>WB>regfile，因为 EX 段距离 ID 段最近，如果发生数据相关，那么 EX 传回的数据一定是最“着急”使用的，所以 EX 的优先级高于其他，以此类推。

10) 需要暂停的数据相关

除了常规的数据相关，还有一类更重要的数据相关，这类数据相关需要通过 CTRL 请求暂停来完成。

A) 产生原因：

对于 load 指令，本实验中在 EX 段向内存发出请求，在 MEM 段才能得到内存里的数据，如果按照常规数据相关方式来处理，那么从 EX 段得到的数据只是内存里的目的地址，没有任何意义，所以无论如何都需要等一个周期，因此需要暂停一个周期，等 MEM 段从内存中得到数据后再通过已有的路径传回 ID 段。

B) 解决思路：

从 EX 段传达一个信号给 ID 段，告知 ID 段上一条指令是 load 指令，让 ID 段向 CTRL 申请暂停。

```

assign stallreq_for_id=(ex_aluop&&((ex_forwarding_waddr==rs)||((ex_forwarding_waddr==rt)))?1'b1:1'b0;

```

注：ID.v

```

assign ex_aluop=(data_ram_en&&(data_ram_wen==4'b0000))?1'b1:1'b0;


```


注: EX.v

说明: EX 段传过来的信号 `ex_aluop` 表明是否是 load 指令, ID 段通过判断 `rs`、`rt` 是否与 `waddr` 相同且上一条是否是 load 指令, 决定是否发送暂停请求。

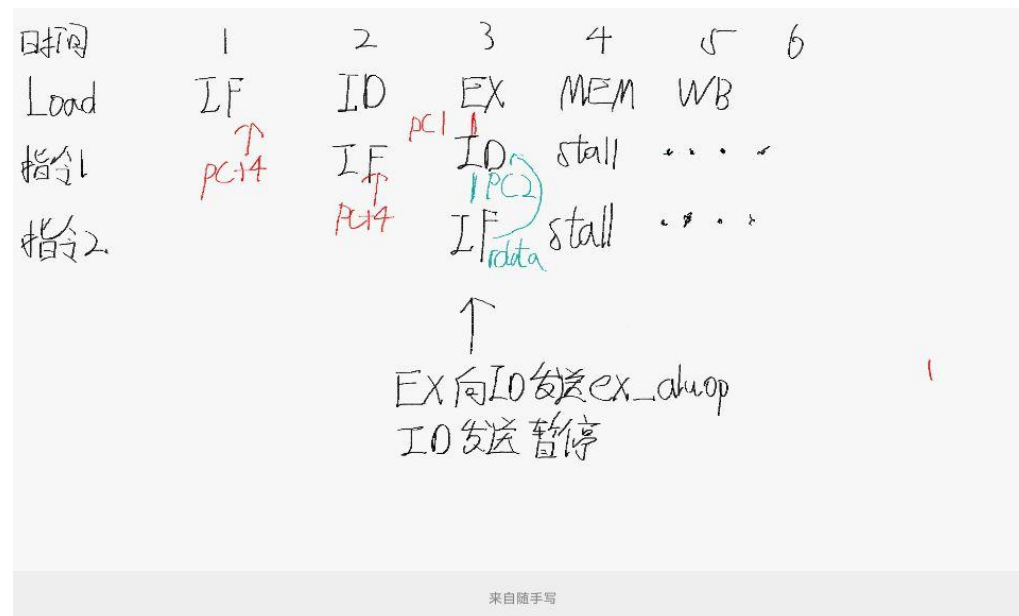C) 其它问题:

如果只是简单的进行信号判断, 虽然能正常的暂停与从 MEM 段传回正确数值, 但也在另一方面出现了错误:



在做实验的时候发现, 虽然指令 1 成功暂停了, 传回的数值、PC 值也没有错, 但如图中展示一样指令 2 的取指访存工作没有暂停, 在下一周期, 取到的指令将取代在 ID 中暂停的指令 1。这样, 原指令被覆盖, 不仅 `rs`、`rt` 将会被篡改, MEM 段传回的值也将毫无意义: 没有解决指令 1 的问题, 指令 1 还被跳了过去。

解决方案: 因为只暂停一个周期, 所以可以将 `inst_sram_rdata` 暂时存入一个寄存器, 需要的时候从该寄存器取值, 等暂停结束后再恢复正常, 这样就解决了暂停后下一指令覆盖原指令的问题。

代码如下:

```
always @ (posedge clk) begin
    if (stall[2] == `Stop && stall[3] == `NoStop) begin
        inst_reg <= inst_sram_rdata;
        stall_flag <= 1'b1;
    end
    else begin
        inst_reg <= 32'b0;
        stall_flag <= 1'b0;
    end
End
assign inst = stall_flag ? inst_reg :
    inst_sram_rdata ;
```


说明: 当暂停时, `inst_sram_rdata` 会存入 `inst_reg`, 在暂停结束后, `inst` 会恢复正常取值。

3.2.5、 总结

总体来说，ID 段的操作是最复杂的，包括了上述很多的更新。特别是在数据相关的处理上，既考验对组合逻辑的连接也考验对时序逻辑的把控。而与 hilo 寄存器的相关操作，我会在 EX 段给予讲解。

3.3、 EX 段流水功能说明

3.3.1、 功能模块及结构示意图

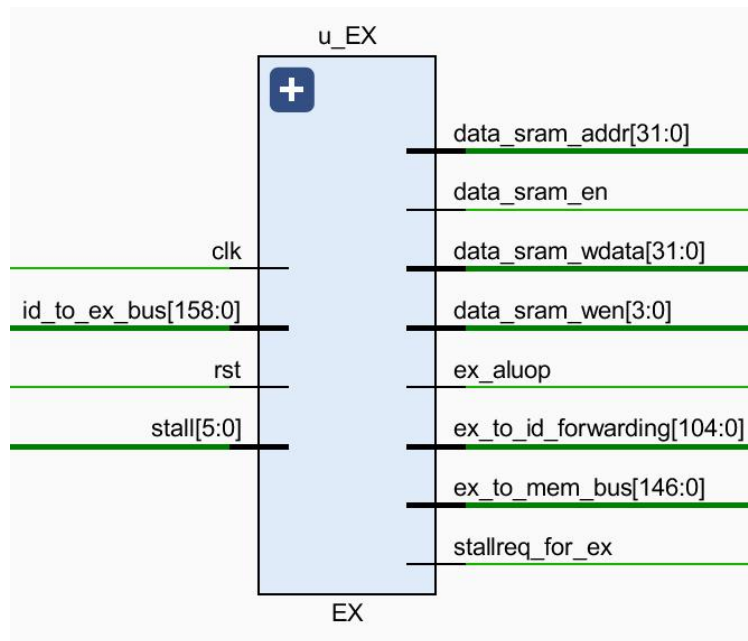

3.3.2、 整体功能

个人认为整个流水段中最关键的部分之一，进行操作数的计算（alu、mul_div 等），解决常规数据相关，与 MEM 段共同进行访存操作（load/store）等。

3.3.3、 端口介绍

Input:


- 1.id_to_ex_bus:从 ID 段到 EX 段的总线，与 ID 段功能一样。
- 2.stall:来自 CTRL 段的暂停命令。

Output:

- 1.ex_to_mem_bus:从 EX 段到 MEM 段的总线，包括 hilo 使能，EX 段计算结果，乘除法计算结果等。
- 2.data_sram_XXXX:访存功能族，用于 load/store 指令与内存的交互。
- 3.Ex_to_id_forwarding:将 EX 段计算得出的结果传回 ID 段，解决流水中的常规数据相关（regfile、hilo 等）。
- 4.ex_aluop:EX 用来提醒 ID 段它的上一条指令是 load 指令，用于进行暂停。

3.3.4、代码介绍

1) ALU

 

说明：ALU 内部没有做任何改变，模式也是简单的以两个操作数、运算种类为输入，以运算结果为输出。

```
assign alu_src1 = sel_alu_src1[1] ? ex_pc :  
                  sel_alu_src1[2] ? sa_zero_extend : rf_rdata1;  
assign alu_src2 = sel_alu_src2[1] ? imm_sign_extend :  
                  sel_alu_src2[2] ? 32'd8 :  
                  sel_alu_src2[3] ? imm_zero_extend : rf_rdata2;
```

两个操作数与 ID 段的选择完全匹配，具体意思在 ID 段已有讲解。

2) load/store 指令

```
wire[3:0] load_select;  
assign load_select=(inst[31:26]==6'b100011)?4'b0000://LW  
                  (inst[31:26]==6'b100000)?4'b1001://有符号 LB  
                  (inst[31:26]==6'b100100)?4'b0001://无符号 LBU  
                  (inst[31:26]==6'b100001)?4'b1011://LH  
                  (inst[31:26]==6'b100101)?4'b0011://LHU  
                  4'b0000;  
  
wire [31:0] store_select;  
assign store_select=(inst[31:26]==6'b101011&&data_ram_wen==4'b1111)?4'b1111://SW  
                   (inst[31:26]==6'b101000&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b00)?4'b0001://SB  
                   (inst[31:26]==6'b101000&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b01)?4'b0010://SB  
                   (inst[31:26]==6'b101000&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b10)?4'b0100://SB  
                   (inst[31:26]==6'b101000&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b11)?4'b1000://SB
```

```

(inst[31:26]==6'b101001&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b10)?4'b1100://SH
(inst[31:26]==6'b101001&&data_ram_wen==4'b1111&&ex_result[1:0]==2'b00)?4'b0011://SH 4'b0000;
wire [31:0] store_data;
assign store_data=(inst[31:26]==6'b101011)?rf_rdata2:
    (ex_result[1:0]==2'b00&&inst[31:26]==6'b101000)?{4{rf_rdata2[7:0]}}:
    (ex_result[1:0]==2'b01&&inst[31:26]==6'b101000)?{4{rf_rdata2[7:0]}}:
    (ex_result[1:0]==2'b10&&inst[31:26]==6'b101000)?{4{rf_rdata2[7:0]}}:
    (ex_result[1:0]==2'b11&&inst[31:26]==6'b101000)?{4{rf_rdata2[7:0]}}:
    (ex_result[1:0]==2'b00&&inst[31:26]==6'b101001)?{2{rf_rdata2[15:0]}}:
    (ex_result[1:0]==2'b10&&inst[31:26]==6'b101001)?{2{rf_rdata2[15:0]}}:
    rf_rdata2;
assign data_sram_addr =ex_result ;
assign data_sram_en =data_ram_en ;
assign data_sram_wen =store_select ;
assign data_sram_wdata =store_data;

```


说明：在加入 load/store 后，原有的访存格式被改变：

首先是 load 指令，因为 load 都是要先从内存中取值，所以 wen 依然为 0000，但我们依然需要将 load 类型的信息提供给 MEM 段，也就是 load_select，例如 LW 类型仍然不变，还是 0000，LB 被分到了 1001，以此类推。load_select 将会在后续 MEM 段处理数据时提供选择的依据。

其次是 store 指令，与 load 很大不同的是，该指令在 EX 段就运行结束，因此需要在该段就进行细分，如代码所示，根据地址的后两位以及 6 位 opcode 的不同，wen 将会细分为 0001,0010,0100,1000,0011,1100,1111，对应 32 位（4 字节）中的不同字节。

3) 乘除法器

说明：这里只做简单的展示，具体实现请见后面的可选模块部分。

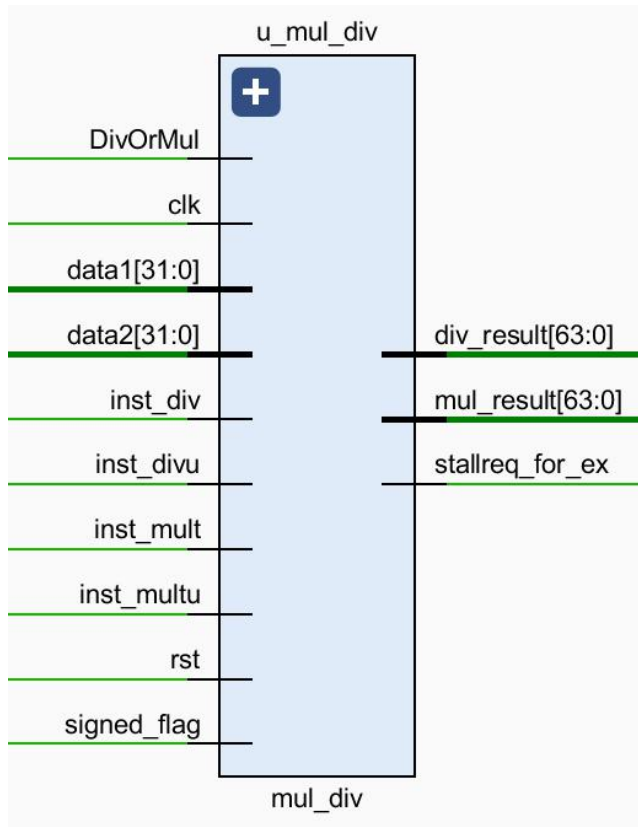

//输入端口

```
assign inst_mult = ((inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b011000)&&(inst[15:6]==10'b0)) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign inst_multu = (inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b011001)&&(inst[15:6]==10'b0) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign inst_div = (inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b011010) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign inst_divu = (inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b011011) ? 1'b1 : 1'b0 ;
```

//以各个指令的信号作为输入

```
assign DivOrMul=(inst_div||inst_divu)?1'b1:(inst_mult||inst_multu)?1'b0:1'b0;//乘除法模式转换，目前未使用
assign data1=DivOrMul?rf_rdata1:alu_src1;//操作数选择，如果是乘法就从 alu 操作数中选取，否则从 ID 段
assign data2=DivOrMul?rf_rdata2:alu_src2;//的 regfile 中选取
assign signed_flag=(inst_div||inst_mult)?1'b1:(inst_divu||inst_multu)?1'b0:1'b0; //是否是有符号的标志
```

//输出端口

Stallreq_for_ex:从乘除法器内部发送的暂停请求。

如果只是与之前一样处理暂停看似没有问题，但是采用一样的逻辑后，取指只能延迟一个周期，过了一个周期后还是会恢复原样，可乘除法都要暂停 32 个周期，这显然是不行的，因此，在原有的暂停基础上，加上一些限定条件就可以解决，代码如下：

ID.v:

```
always @ (posedge clk) begin
    if (stall[3]==`Stop && stall[4]==`NoStop && inst_reg1==32'b0) begin
        inst_reg1 <= inst_sram_rdata;
        stall_flag1 <= 1'b1;
    end
    else if(stall[3]==1'b0)begin
```

```

        inst_reg1 <= 32'b0;
        stall_flag1 <= 1'b0;
    end
end
assign inst = stall_flag1 ? inst_reg1 :
    stall_flag ? inst_reg :
    inst_sram_rdata ;

```

与之前 id 发送的暂停不同的是，ex 段的暂停请求多加入了判断寄存器是否为空的条件，如果寄存器里有指令了就不再改变内容了，直到暂停结束，对 inst 的赋值也相对的改变，先判断 EX 暂停再判断 ID 暂停，否则默认从内存取指。

4) HILO 寄存器

对于 HILO 的更新是在处理完 regfile 数据相关后遇到的另一个难题，但 HILO 本质和 regfile 并无区别，对于数据相关的处理也十分相近，接下来是我的处理过程：

问题来源：如果在乘法指令后有 mf 操作，因为要用到 HI/LO,所以需要将 EX 段对 HI/LO 的更新传回 ID 段，MEM、WB 以此类推。

A) 对于乘法指令，因为乘法的结果要同时存入 HILO 寄存器，所以要解决一对的数据相关，代码如下：

```

wire inst_div_or_divu_or_mul;
assign inst_div_or_divu_or_mul =(inst_div||inst_divu)||((inst_mult||inst_multu);
wire [63:0]div_mul_result;
assign div_mul_result=(inst_div||inst_divu)?div_result:
    (inst_mult||inst_multu)?mul_result:
    (inst_mtlo)?{32'b0, rf_rdata1}:
    (inst_mthi)?{ rf_rdata1,32'b0}:64'b0;
assign ex_to_id_forwarding = {
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    rf_we,           // 37
    rf_waddr,       // 36:32
    ex_result       // 31:0
};
assign ex_to_mem_bus = {
    load_select,
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    ex_pc,          // 75:44
    data_ram_en,    // 43
    data_ram_wen,   // 42:39
    sel_rf_res,     // 38
    rf_we,          // 37

```

```

rf_waddr,      // 36:32
ex_result      // 31:0
};

```

说明: `inst_div_or_divu_or_mul` 标定当前指令是否是乘除法;

`div_mul_result` 对传到 ID 段的数据进行选择: 除法结果/乘法结果/mtlo/mthi;


在 ID 段也要相应做出改变:

```

reg [31:0] HI;
reg [31:0] LO;
always @ (posedge clk) begin
    if (wb_div_mul_flag!=1'b0||wb_lo_wen==1'b1) begin
        LO<= wb_div_mul_result[31:0];
    end
    if (wb_div_mul_flag!=1'b0||wb_hi_wen==1'b1) begin
        HI<= wb_div_mul_result[63:32];
    end
end
End
assign lo_r1 = ((ex_div_mul_flag==1'b1||ex_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?ex_div_mul_result[31:0]:
    ((mem_div_mul_flag==1'b1||mem_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?mem_div_mul_result[31:0]:
    ((wb_div_mul_flag==1'b1||wb_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?wb_div_mul_result[31:0] : LO;
assign hi_r2 = ((ex_div_mul_flag==1'b1||ex_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?ex_div_mul_result[63:32]:
    ((mem_div_mul_flag==1'b1||mem_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?mem_div_mul_result[63:32]:
    ((wb_div_mul_flag==1'b1||wb_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?wb_div_mul_result[63:32] :HI;
assign rr1=(inst_mflo||inst_mfhi)?lo_r1:r1;
assign rr2=(inst_mflo||inst_mfhi)?hi_r2:r2;

```

示意图:

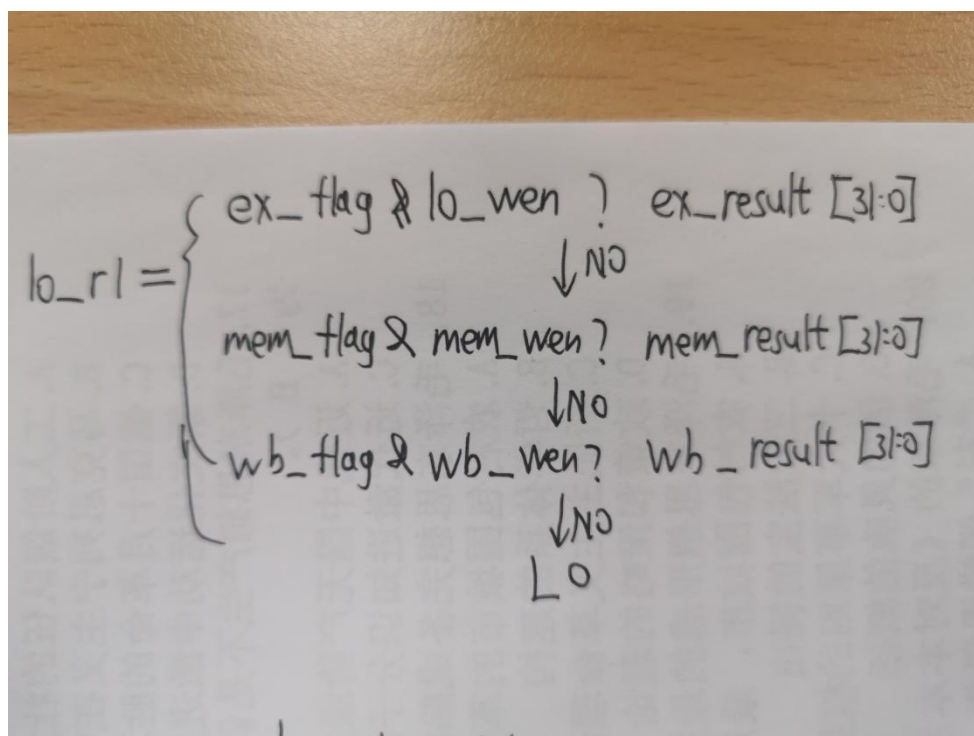

代码说明:

时序逻辑: 与 regfile 中寄存器的赋值原理相同, 当 WB 段的 HILO 写回信号为 1 或乘法写回信号为 1 就写入;

组合逻辑: lo_r1/hi_r2 变量是为了解决数据相关问题 (r1、r2 是我处理 mtlo、mthi 的一种方式, 稍后我会讲解), 原理与 ID 段解决常规数据相关问题相近: 首先判断 EX 段是否是乘除法操作 (ex_div_mul_flag) 或者 LO 写入操作 (ex_lo_wen), 再判断当前指令是否是 mf 指令 (inst_mflo/inst_mfhi), 如果满足, 就将 EX 段的结果传给 lo_r1/hi_r2 (ex_div_mul_result), 否则按照相同流程判断 MEM、WB, 默认赋值为 HI/LO 寄存器的数据。

B) MFLO、MFHI 操作

Mf 指令的目的是将 hilo 寄存器中的数值存入 regfile 寄存器, 因此中间一定要有从 hilo 模式到常规回写的转换, 下面是我的思路:


ID.v:

```
assign sel_alu_src1[0] = inst_mflo|.....
assign sel_alu_src2[0] = inst_mfhi |.....
assign sel_rf_dst[0] = inst_mfhi|inst_mflo....
assign rf_we = inst_mfhi|inst_mflo....
////////////////////////////////////
assign id_to_ex_bus = {
    id_pc,          // 158:127
    inst,           // 126:95
    alu_op,         // 94:83
    sel_alu_src1,   // 82:80
    sel_alu_src2,   // 79:76
    data_ram_en,    // 75
    data_ram_wen,   // 74:71
    rf_we,          // 70
    rf_waddr,       // 69:65
    sel_rf_res,     // 64
    rr1,            // 63:32 //EX 段的 rf_rdata1
    rr2             // 31:0 //EX 段的 rf_rdata2
};
assign rr1=(inst_mflo|inst_mfhi)?lo_r1:r1;
assign rr2=(inst_mflo|inst_mfhi)?hi_r2:r2;
```


EX.v:

```
assign ex_result = ((inst[31:16]==16'b0)&&(inst[5:0]==6'b010010))?rf_rdata1:
    ((inst[31:16]==16'b0)&&(inst[5:0]==6'b010000))?rf_rdata2:alu_result;
```

 说明:既然要进行模式转换, 那么我将 lo 寄存器的数据与 rdata1 (r1) 进行合并, 将 hi 寄存器与 rdata2 (r2) 进行合并 (rr1、rr2), rr1、rr2 将会随着总线传给 EX 段, 如图所示:



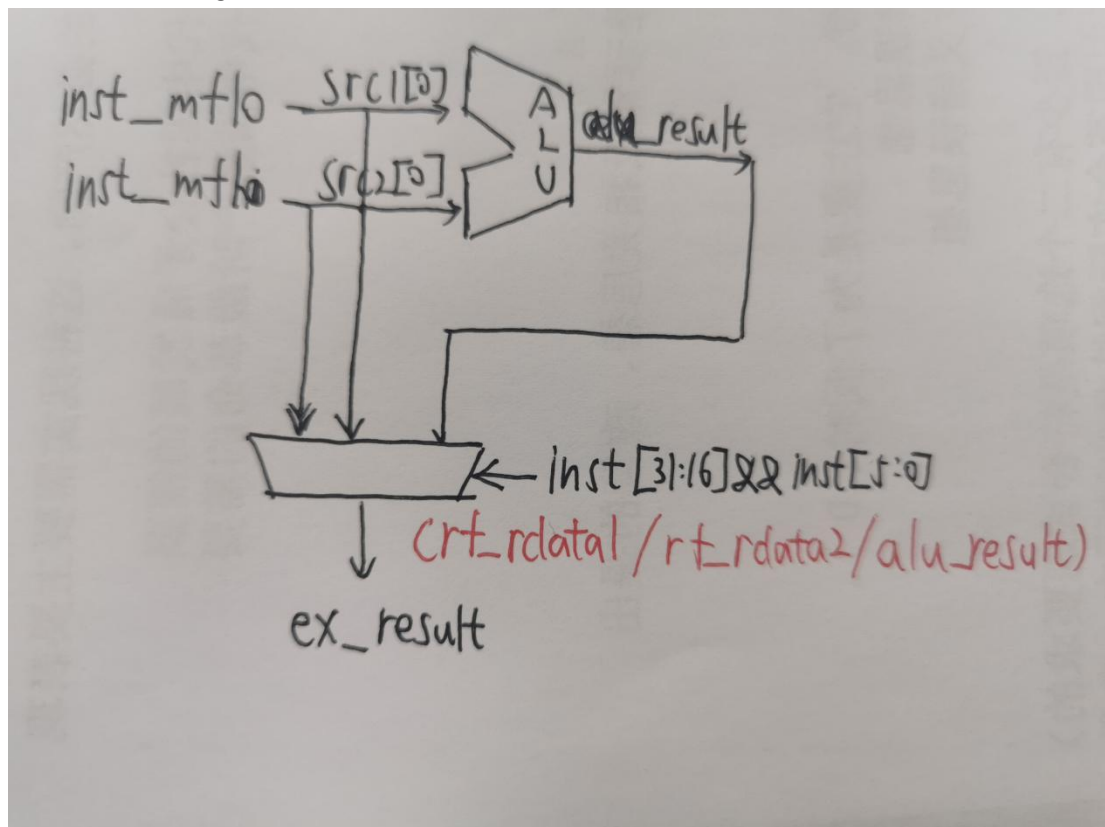按照寄存器赋值操作，将该赋值的信号都给赋值（sel_rf_dst[0]、rf_we）。紧接着在 EX 段，通过判断 inst 是否是 mf 指令，决定 ex_result 的类型，再通过 ex_to_mem 总线和 forwarding 定向路径输出，如图所示：



这样，mf 指令就从 hilo 模式回到了 rf 变量，进行 regfile 的赋值，这样就减少了线宽，增加

了通用性。

C) MTLO、MTHI 操作

MTLO、MTHI 的操作是将 regfile 寄存器的值传给 hilo 寄存器，是从 regfile 模式转换到 hilo 模式，我的解决方案是：为 HI、LO 单独创建一个写使能，充分利用解决乘除法时的变量 **div_mul_result**——高位储存 hi 值，低位储存 lo 值，这样既将数据传回了 ID 段，也没有扩大太多线宽，且可以直接利用现有的解决数据相关的方法，**写使能信号会一直传到 WB 段，并在每个流水段传回 ID 段以解决数据相关问题**，代码如下：

EX.v

```
assign inst_mtlo=((inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b010011))&&(inst[20:6]==15'b0)) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign inst_mthi=((inst[31:26] == 6'b0000000) && (inst[5:0] == 6'b010001))&&(inst[20:6]==15'b0)) ? 1'b1 : 1'b0 ;
assign div_mul_result=(inst_div||inst_divu)?div_result:
                        (inst_mult||inst_multu)?mul_result:
                        (inst_mtlo)?{32'b0, rf_rdata1}:
                        (inst_mthi)?{ rf_rdata1,32'b0}: 64'b0;
assign lo_wen=inst_mtlo?1'b1:1'b0;
assign hi_wen=inst_mthi?1'b1:1'b0;
```

ID.v

```
assign{
    ex_lo_wen,
    ex_hi_wen,
    ex_div_mul_flag,
    ex_div_mul_result,
    ex_forwarding_we,
    ex_forwarding_waddr,
    ex_forwarding_wdata
}=ex_to_id_forwarding;
assign{
    mem_lo_wen,
    mem_hi_wen,
    mem_div_mul_flag,
    mem_div_mul_result,
    mem_forwarding_we,
    mem_forwarding_waddr,
    mem_forwarding_wdata
}=mem_to_id_forwarding;
always @ (posedge clk) begin
    if (wb_div_mul_flag!=1'b0||wb_lo_wen==1'b1) begin
        LO<= wb_div_mul_result[31:0];
    end
    if (wb_div_mul_flag!=1'b0||wb_hi_wen==1'b1) begin
        HI<= wb_div_mul_result[63:32];
    end
end
```

End

Assign_lo_r1=

((ex_div_mul_flag==1'b1||ex_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?ex_div_mul_result[31:0]:

((mem_div_mul_flag==1'b1||mem_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?mem_div_mul_result[31:0]:

((wb_div_mul_flag==1'b1||wb_lo_wen==1'b1)&&inst_mflo)?wb_div_mul_result[31:0] : LO;

Assign_hi_r2=

((ex_div_mul_flag==1'b1||ex_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?ex_div_mul_result[63:32]:


((mem_div_mul_flag==1'b1||mem_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?mem_div_mul_result[63:32]:

((wb_div_mul_flag==1'b1||wb_hi_wen==1'b1)&&inst_mfhi)?wb_div_mul_result[63:32] :HI;

说明：EX 段代码中，创建了两个 MT 信号（inst_mtlo/inst_mthi）用于识别 mt 指令，对于乘除法变量赋值（div_mul_result）更新为：判断完是否是乘除法后再判断是否是 mt 指令。

ID 段代码中，依次判断 EX、MEM、WB 中的 hi/lo_wen 写使能信号，如果为 1 且下一条是 mf 指令，就和乘除法一样，用 forwarding 中的数据直接替换，值得注意的是，LO 寄存器与 r1 是几乎绑定的关系，同样的 HI 寄存器与 r2 也是几乎绑定的，一方面这样做可以有效利用已有的线宽，另一方面也体现了模式转换的思路。

过程如图所示：

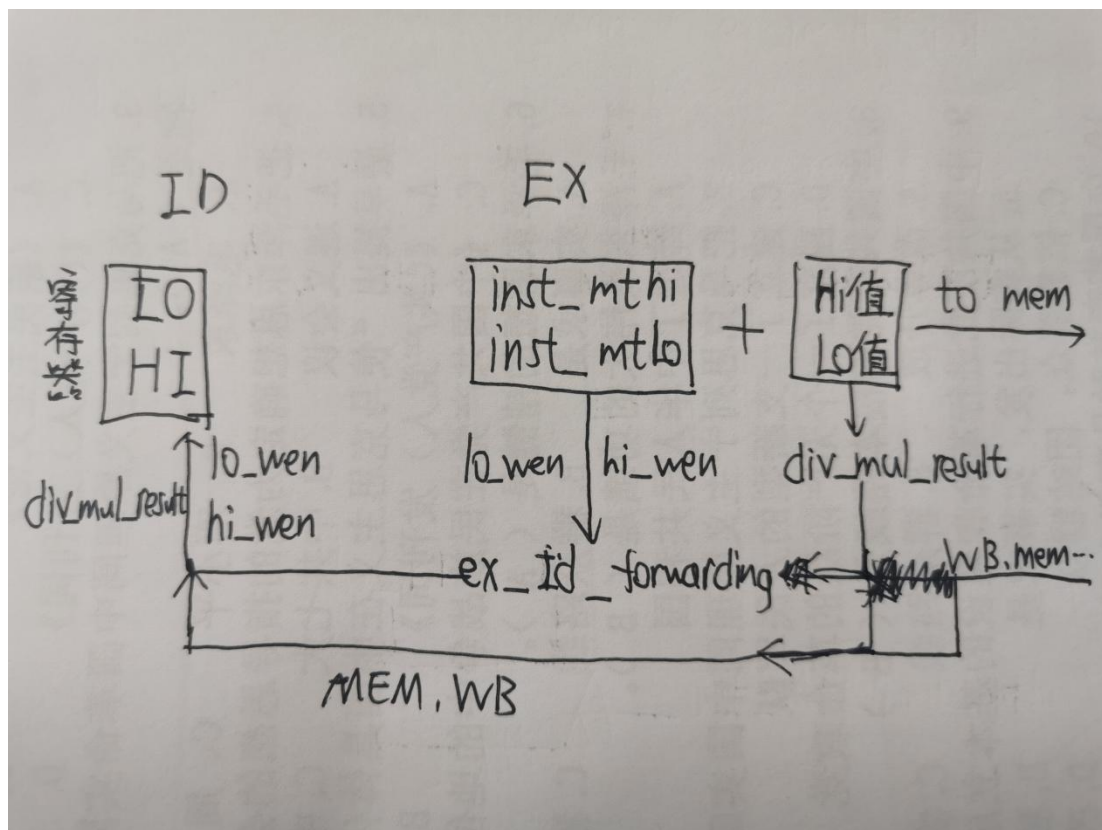


3.3.5、 总结

ID 与 EX 段应该说是最有挑战的两个流水段了，在 EX 段，我们解决了 load/store 指令，乘除法问题、MT 指令、MF 指令以及一系列数据相关问题。关于乘除法我会在可选模块做出详细阐述。

3.4、 MEM 段流水功能说明

3.4.1、 功能模块及结构示意图

 

3.4.2、 整体功能

进行与寄存器有关的操作，与 EX 共同完成 load/store 指令的执行，解决必须暂停的数据相关。

3.4.3、 端口介绍

Input:

- 1.ex_to_mem_bus:从 EX 段到 MEM 段的总线。
- 2.data_sram_rdata:EX 段访存(主 load)的结果通过该线输入到 MEM 段，存有数据。
- 3.stall:收到 CTRL 模块发送的暂停指令。

Output:

- 1.mem_to_id_forwarding:将从内存得到的数据或之前传输的数据传回 ID 段，优先级低于 EX 段 forwarding。
- 2.mem_to_wb_bus:MEM 到 WB 的常规总线，主要信息包括当前 hilo 使能、乘除法信息、回写寄存器信息等。

3.4.4、 代码介绍

1)

```

assign {
    load_select,
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    mem_pc,          // 75:44
    data_ram_en,     // 43
    data_ram_wen,    // 42:39
    sel_rf_res,      // 38
    rf_we,           // 37
    rf_waddr,        // 36:32
    ex_result        // 31:0
} = ex_to_mem_bus_r;

```

从上到下依次为：load 选择指令、LO 写使能、HI 写使能、乘除法指令信号、乘除法结果、MEM 段 PC，内存访问信号、内存写使能线，选择，回写信息（rf_XXX）

说明：从 EX 段传输的总线赋值情况。

2)

```

wire [31:0]load_deal;
assign load_deal= (load_select==4'b0000)?data_sram_rdata:
    (load_select==4'b1001&&ex_result[1:0]==2'b00)?{24{data_sram_rdata[7]}},data_sram_rdata[7:0]:
    (load_select==4'b1001&&ex_result[1:0]==2'b01)?{24{data_sram_rdata[15]}},data_sram_rdata[15:8]:
    (load_select==4'b1001&&ex_result[1:0]==2'b10)?{24{data_sram_rdata[23]}},data_sram_rdata[23:16]:
    (load_select==4'b1001&&ex_result[1:0]==2'b11)?{24{data_sram_rdata[31]}},data_sram_rdata[31:24]:
    (load_select==4'b0001&&ex_result[1:0]==2'b00)?{24'b0,data_sram_rdata[7:0]}:
    (load_select==4'b0001&&ex_result[1:0]==2'b01)?{24'b0,data_sram_rdata[15:8]}:
    (load_select==4'b0001&&ex_result[1:0]==2'b10)?{24'b0,data_sram_rdata[23:16]}:
    (load_select==4'b0001&&ex_result[1:0]==2'b11)?{24'b0,data_sram_rdata[31:24]}:
    (load_select==4'b0011&&ex_result[1:0]==2'b00)?{16'b0,data_sram_rdata[15:0]}:
    (load_select==4'b0011&&ex_result[1:0]==2'b10)?{16'b0,data_sram_rdata[31:16]}:
    (load_select==4'b1011&&ex_result[1:0]==2'b00)?{16{data_sram_rdata[15]}},data_sram_rdata[15:0]:
    (load_select==4'b1011&&ex_result[1:0]==2'b10)?{16{data_sram_rdata[31]}},data_sram_rdata[31:16]:
    data_sram_rdata;
assign rf_wdata = (data_ram_wen==4'b0000&&data_ram_en==1'b1)?load_deal:sel_rf_res ? mem_result : ex_result;

```

附：EX.v

```

assign load_select=(inst[31:26]==6'b100011)?4'b0000://LW
    (inst[31:26]==6'b100000)?4'b1001://有符号LB
    (inst[31:26]==6'b100100)?4'b0001://无符号LBU
    (inst[31:26]==6'b100001)?4'b1011://LH
    (inst[31:26]==6'b100101)?4'b0011://LHU
    4'b0000;

```

功能：

A) load_deal:结合 EX 段的 load_select 可以得知，在对 load 进行选择以后，根据 ex_result 的结果，即 EX.ALU 的地址计算结果的后两位决定写入寄存器的数据内容。比如对于 LB 指令（load_select==2'b1001），地址后两位 00，表示将内存中数据的 0-7 位作符号拓展存入 load_deal 中，以此类推。

B) rf_wdata:(data_ram_wen==4'b0000&&data_ram_en==1'b1)用来判断是否是 load 指令，如果是 load 指令，则回写的数据是 load_deal 的结果，即经过处理的内存数据，否则选择 EX 段传过来的计算结果，这一步的选择目的是解决需要暂停的数据相关。

3)

```
assign mem_to_wb_bus = {
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    mem_pc,      // 41:38
    rf_we,       // 37
    rf_waddr,    // 36:32
    rf_wdata     // 31:0
};
```

从上到下依次为：LO 写使能、HI 写使能、乘除法指令信号、乘除法结果、MEM 段 PC，回写信息（rf_XXX）

说明：要传输到 WB 段的总线赋值情况。

4)

```
assign mem_to_id_forwarding = {
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    rf_we,      // 37
    rf_waddr,   // 36:32
    rf_wdata    // 31:0
};
```

从上到下依次为：LO 写使能、HI 写使能、乘除法指令信号、乘除法结果、MEM 段 PC，回写信息（rf_XXX）


说明：要传输到 ID 段的数据通路，用于解决流水的数据相关问题，优先级低于 EX_forwarding。

3.4.5、 总结

MEM 更新的主要内容：load 指令的更新伴随着存入寄存器内容的改变，通过 load_deal 解决这一问题；另外，通过对 rf_wdata 的选择也解决了需要暂停的数据相关。

3.5、 WB 段流水功能说明

3.5.1、 功能模块及结构示意图

 

3.5.2、 整体功能

负责写入 regfile、hilo 寄存器。

3.5.3、 端口介绍

Input:

- 1.mem_to_wb_bus:从 EX 段到 MEM 段的总线。
- 2.stall:收到 CTRL 模块发送的暂停指令。

Output:

- 1.wb_to_rf_bus:将数据传回 ID 段的 regfile、hilo 中。

3.5.4、 代码介绍

1)

```
assign {
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    wb_pc,
    rf_we,
    rf_waddr,
    rf_wdata
} = mem_to_wb_bus_r;
```

从上到下依次为：LO 写使能、HI 写使能、乘除法指令信号、乘除法运算结果、回写段 PC 值、回写寄存器信息 (rf_XX)

说明：由 MEM 段传入的总线赋值情况。

2)

```
assign wb_to_rf_bus = {
    lo_wen,
    hi_wen,
    inst_div_or_divu_or_mul,
    div_mul_result,
    rf_we,
    rf_waddr,
    rf_wdata
};
```

从上到下依次为：LO 写使能、HI 写使能、乘除法指令信号、乘除法运算结果、回写寄存器信息（rf_XX）。


说明：传入 ID 段的总线，用来写入 regfile 和 hilo 寄存器。

3.5.5、 总结

WB 段的改变只有线宽的变化，与最初相比多传了 hilo 寄存器和乘除法的相关信息，没有太多需要赘述的。

3.6、 CTRL 段流水功能说明

3.6.1、 功能模块及结构示意图

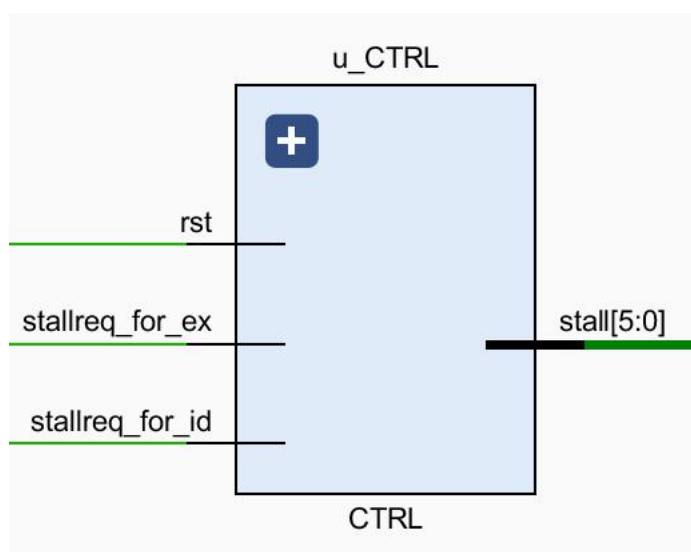

3.6.2、 整体功能

进行整个流水过程的暂停控制。

3.6.3、 端口介绍

Input:

- 1.stallreq_for_ex:收到来自 EX 段的暂停请求。
- 2.stallreq_for_id:收到来自 ID 段的暂停请求。

Output:

- 1.stall:将暂停命令发送给各个流水段。

3.6.4、 代码介绍

```
always @ (*) begin
    if (rst) begin
        stall = `StallBus'b0;
    end else if(stallreq_for_ex==1'b1) begin
        stall=6'b001111;
    end else if(stallreq_for_id==1'b1) begin
        stall=6'b000111;
    end else begin
        stall = `StallBus'b0;
    end
end
end
```

通过 EX、ID 段发送的请求调整暂停。

stall[0]表示取指地址 PC 是否保持不变，为 1 表示保持不变。

stall[1]表示流水线取指阶段是否暂停，为 1 表示暂停。

stall[2]表示流水线译码阶段是否暂停，为 1 表示暂停。

stall[3]表示流水线执行阶段是否暂停，为 1 表示暂停。

stall[4]表示流水线访存阶段是否暂停，为 1 表示暂停。

stall[5]表示流水线回写阶段是否暂停，为 1 表示暂停。

3.6.5、 总结

CTRL 段整体没有太多可讲内容，与最初的版本最大的不同在于加入了两个输入，改进了内部判定条件，使其可以处理来自 EX、ID 段的暂停请求。

4、 乘法器以及合并乘除法器说明（可选模块）

在 EX 段，我只是简单讲解了乘除法器的外部端口，这里我着重讲述两个方面，


一个是乘法器原理、一个是合并乘除法器的原理。

A)乘法器设计

1) 乘法器文件：

● mul_32_1 (mul_32_1.v)

2) 乘法器原理

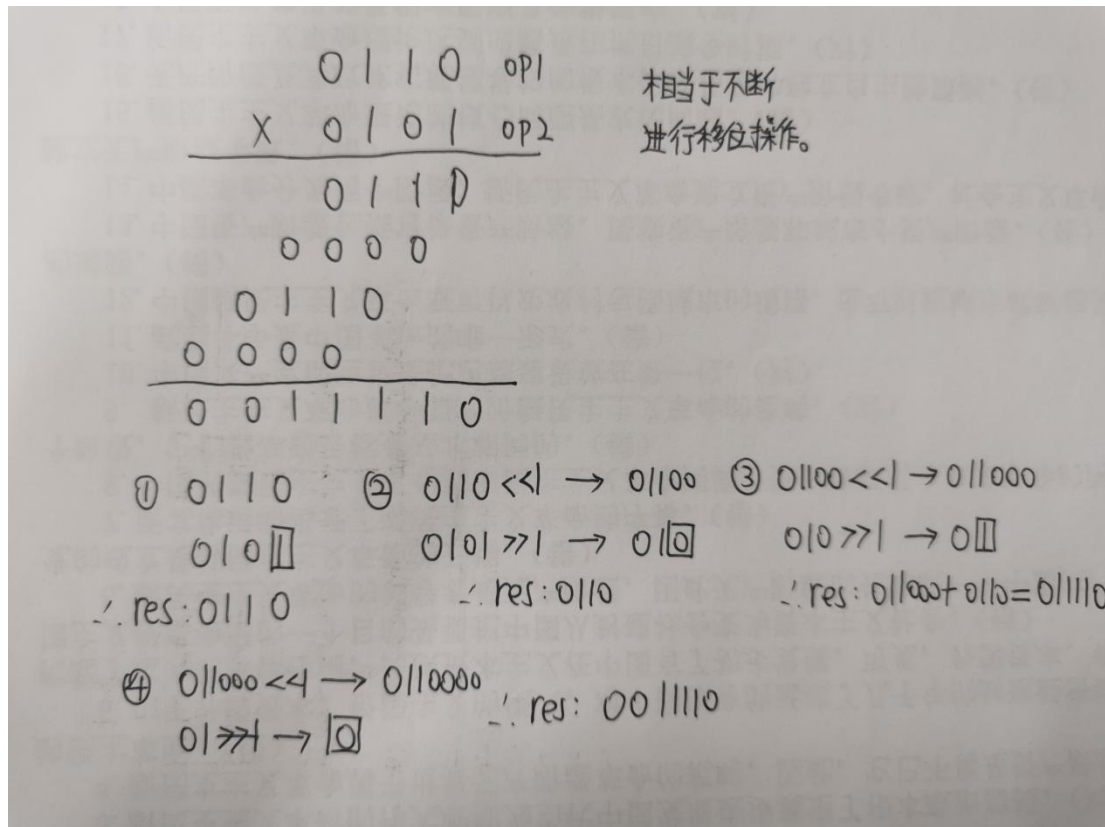

乘法原理：op2 从最低位开始依次判断是否为 1，若为 1 就将 op1 最低位与 op2 当前位对齐，最后加到一起。因此，在流水中可以让 op2 与 op1 相反方向进行移位，从最低位开始，如果是 1 就将移位后的 op1 加入到结果中，否则保持原值不动，所以 op2 有几位，这个过程就进行几次，本实验中均是 32 位运算，所以循环要进行 32 次，这是判断乘法结束的重要条件。

3) 代码解读：

```

module mul_32_1(
    input wire rst,
    input wire clk,
    input wire signed_mul_i,
    input wire[31:0] opdata1_i,
    input wire[31:0] opdata2_i,
    input wire start_i,
    input wire annul_i,
    output reg signed [63:0] result_o,
    output reg ready_o
);

```

///是否开始乘法运算
 //是否取消乘法运算，1 位取消
 //乘法运算结果

说明：因为受到除法器的启发，因此在输入输出端口与除法器没有太大区别，无非是改变了

变量名，变量含义已在注释中。

```
reg [5:0] cnt; //记录乘法进行了几轮
reg [1:0] state; //乘法器处于的状态
reg[63:0] mult1_shift;
reg[31:0] mult2_shift;
reg[63:0] mult1_acc;
reg[31:0] neg1;
reg[31:0] neg2;
always @ (posedge clk) begin
    if (rst) begin
        state <= 2'b00;
        result_o <= {32'b0,32'b0};
        ready_o <= 1'b0;
    end else begin
        case(state)
            2'b00: begin //空闲
                if (start_i == 1'b1 && annul_i == 1'b0) begin
                    state <= 2'b10;
                    cnt <= 6'b000000;
                    if(signed_mul_i == 1'b1 && opdata1_i[31] == 1'b1) begin
                        //负数
                        mult1_shift <= {32'b0,(~opdata1_i + 1)};
                    end else begin
                        mult1_shift <= {32'b0,opdata1_i};
                    end
                    if (signed_mul_i == 1'b1 && opdata2_i[31] == 1'b1 ) begin
                        //负数
                        mult2_shift <= (~opdata2_i + 1);
                    end else begin
                        mult2_shift <= opdata2_i;
                    end
                    begin
                        mult1_acc<=64'b0;
                    end
                end else begin
                    ready_o <= 1'b0;
                    result_o <= {32'b0, 32'b0};
                end
            end
            2'b10: begin
                if(annul_i == 1'b0) begin //进行乘法运算
                    if(cnt != 6'b100000) begin
                        mult1_acc
                        <=(mult2_shift[0]==1'b1)?(mult1_acc+mult1_shift):mult1_acc;
```

```


        mult1_shift<=mult1_shift<<1;
        mult2_shift<=mult2_shift>>1;

        cnt <= cnt +1;          //乘法运算次数
    end else begin
        state <= 2'b11;
        cnt <= 6'b0000000;
        end

    end else begin
        state <= 2'b00;
    end
end
2'b11: begin          //乘法结束
    result_o <= (((opdata1_i[31] == 1'b1&&opdata2_i[31] ==
1'b1)||opdata1_i[31] == 1'b0&&opdata2_i[31] == 1'b0)&&signed_mul_i ==
1'b1)||signed_mul_i == 1'b0)?mult1_acc:(~mult1_acc+1);
    ready_o <= 1'b1;
    if (start_i == 1'b0) begin
        state <= 2'b00;
        ready_o <= 1'b0;
        result_o <= {32'b0, 32'b0};
    end
end
end
endcase
end
end
endmodule

```

说明：乘法器与除法器最大的不同在于少了除数为零的状态，状态图如下：、

 

有了状态图我们了解到了最重要的信息：主要的运算在乘法器工作状态完成，其他部分只负责控制，因此我们只需要在工作状态进行修改，其他的不需要改变即可：

```

2'b00: begin //空闲
    if (start_i == 1'b1 && annul_i == 1'b0) begin
        state <= 2'b10;
        cnt <= 6'b000000;
        if(signed_mul_i == 1'b1 && opdata1_i[31] == 1'b1) begin
            //负数
            mult1_shift <= {32'b0, (~opdata1_i + 1)};
        end else begin
            mult1_shift <= {32'b0, opdata1_i};
        end
        if (signed_mul_i == 1'b1 && opdata2_i[31] == 1'b1 ) begin
            //负数
            mult2_shift <= (~opdata2_i + 1);
        end else begin
            mult2_shift <= opdata2_i;
        end
        begin
            mult1_acc <= 64'b0;
        end
    end else begin
        ready_o <= 1'b0;
        result_o <= {32'b0, 32'b0};
    end
end
  
```

```

        end
    End

```

当乘法器处于空闲时，会先进行操作数处理，如果是有符号运算，那么先将操作数转换成补码，并将累加结果变量 acc 初始化，将乘法次数清零，将状态变为 10，即将开始乘法计算。

```

2'b10: begin
    if(annul_i == 1'b0) begin                //进行乘法运算
        if(cnt != 6'b100000) begin
            mult1_acc<=(mult2_shift[0]==1'b1)?(mult1_acc+mult1_shift):mult1_acc;
            mult1_shift<={mult1_shift[62:0],1'b0};
            mult2_shift<={1'b0,mult2_shift[31:1]};
            cnt <= cnt +1;                    //乘法运算次数
        end else begin
            state <= 2'b11;
            cnt <= 6'b000000;
        end
    end else begin
        state <= 2'b00;
    end
end
end

```

当 cnt 不为 32 时，执行乘法运算——mult1_shift 是储存操作数 1 的移位结果，mult2_shift 储存操作数 2 的移位结果，mult1_acc 储存累加结果，当 acc==32 后，state 会转变为 11，意思是进入乘法结束状态，并将 cnt 重新清零。

```

2'b11: begin                //乘法结束
    result_o <= (((opdata1_i[31] == 1'b1&&opdata2_i[31] == 1'b1)||opdata1_i[31] ==
1'b0&&opdata2_i[31] == 1'b0)&&signed_mul_i == 1'b1)||signed_mul_i ==
1'b0)?mult1_acc:(~mult1_acc+1);
    ready_o <= 1'b1;
    if (start_i == 1'b0) begin
        state <= 2'b00;
        ready_o <= 1'b0;
        result_o <= {32'b0, 32'b0};
    end
end
end

```

当状态达到结束的时候，若是有符号数，则根据正负数选择 acc 或 acc 补码赋值，若是无符号数，则直接将 acc 赋给 result，输出至乘法器外部。

乘法外部的暂停与除法的暂停相同，因此会在乘除法合并时阐述。

B)合并乘除法器

思路：正如乘法器中讲的一样，除了工作状态有改变之外，其余状态没有区别（乘法只少了除数为零这一状态），因此主要的改变在 DIVON：

1) 文件

● u_div : div (div.v)

2) 代码：

```

module div(

```

```

input wire rst,
input wire clk,
input wire signed_div_i,
input wire[31:0] opdata1_i,
input wire[31:0] opdata2_i,
input wire start_i,          ///是否开始除法运算
input wire annul_i,          //是否取消除法运算，1 位取消
output reg[63:0] result_o,    //除法运算结果
output reg ready_o,          //除法运算是否结束
input wire [1:0]sel
);

```

除法器的模块，只多了 sel 输入，目的是标志运算类型：01 为乘法、10 为除法、默认 00。

```

wire [32:0] div_temp;
reg [5:0] cnt;                //记录试商法进行了几轮
reg[64:0] dividend;           //低 32 位保存除数、中间结果，第
k 次迭代结束的时候 dividend[k:0]保存的就是当前得到的中间结果，
//dividend[31:k+1]保存的是被除数没有参与运算的部分，dividend[63:32]是每次迭代时的
的被减数
reg [1:0] state;              //除法器处于的状态
reg[31:0] divisor;
reg[63:0] emp_op1;
reg[31:0] temp_op1;//shift1
reg[31:0] temp_op2;//shift2
reg[63:0] mult1_acc;
assign div_temp = {1'b0, dividend[63: 32]} - {1'b0, divisor};

```

变量声明里我们只加入了 emp_op1、mult1_acc,分别用于储存 64 位零扩展的操作数 1、乘法累加结果。

```

`DivFree: begin                //除法器空闲
    if (start_i == `DivStart && annul_i == 1'b0) begin
        if(opdata2_i == `ZeroWord&&sel==2'b10) begin          ///如果除数为 0
            state <= `DivByZero;
        end else begin
            state <= `DivOn;                                     //除数不为 0
            cnt <= 6'b000000;
            if(signed_div_i == 1'b1 && opdata1_i[31] == 1'b1) begin
                ///被除数为负数
                temp_op1 = ~opdata1_i + 1;
                emp_op1 = {32'b0,~opdata1_i + 1};
            end else begin
                emp_op1 = {32'b0,opdata1_i}
                temp_op1 = opdata1_i;
            end
            if (signed_div_i == 1'b1 && opdata2_i[31] == 1'b1 ) begin
                ///除数为负数

```

```

        temp_op2 = ~opdata2_i + 1;
    end else begin
        temp_op2 = opdata2_i;
    end
    mult1_acc <= 64'b0;
    if(sel==2'b10)begin
        dividend <= {ZeroWord, `ZeroWord};
        dividend[32:1] <= temp_op1;
        divisor <= temp_op2;
    end
end
end else begin
    ready_o <= `DivResultNotReady;
    result_o <= {ZeroWord, `ZeroWord};
end
End

```

乘除法器空闲时，先做判断，如果是除法操作且除数为零，进入“除数为零”状态，否则进行数据处理，这个部分乘除法没有区别，只是乘法需要扩充 32 个 0 至 emp_op1（64 位，给 op1 移位预留空间），且 acc 需要清零。如果是除法（10），则按照 if 语句正常进行。

```

`DivByZero: begin        //除数为 0
    dividend <= {ZeroWord, `ZeroWord};
    state <= `DivEnd;
end

`DivOn: begin            //除数不为 0
    if(annul_i == 1'b0) begin        //进行除法运算
        if(cnt != 6'b1000000&&sel==2'b10) begin
            if (div_temp[32] == 1'b1) begin
                dividend <= {dividend[63:0],1'b0};
            end else begin
                dividend <= {div_temp[31:0],dividend[31:0], 1'b1};
            end
            cnt <= cnt +1;            //除法运算次数
        end else if(sel==2'b10) begin
            if ((signed_div_i == 1'b1) && ((opdata1_i[31] ^ opdata2_i[31]) == 1'b1)) begin
                dividend[31:0] <= (~dividend[31:0] + 1);
            end
            if ((signed_div_i == 1'b1) && ((opdata1_i[31] ^ dividend[64]) == 1'b1)) begin
                dividend[64:33] <= (~dividend[64:33] + 1);
            end
            state <= `DivEnd;
            cnt <= 6'b0000000;
        end
        if(cnt != 6'b1000000&&sel==2'b01) begin

```

```

mult1_acc <=(temp_op2[0]==1'b1)?(mult1_acc+emp_op1):mult1_acc;
    emp_op1<={emp_op1[62:0],1'b0};
    temp_op2<={1'b0,temp_op2[31:1]};
    cnt <= cnt +1;          //乘法运算次数
end else if(sel==2'b01) begin
    state <= 2'b11;
    cnt <= 6'b000000;
end

end else begin
    state <= `DivFree;
end

End

```

如果除数为零，进入相应状态。当乘除法器启动后，进入 ON 状态，根据 sel 进行选择，如果是 10，则进入除法的 if 语句，如果是 01，则进入乘法的 if 语句，乘法计算过程与 32 周期乘法器 mul_32_1 完全相同。无论是哪种计算，运算时 cnt 都会累加，结束后都会进入 END 状态。

```

`DivEnd: begin          //除法结束
    result_o <= (sel==2'b10)?{dividend[64:33], dividend[31:0]}:
        (sel==2'b01)?(((opdata1_i[31] == 1'b1&&opdata2_i[31] == 1'b1)||
        (opdata1_i[31] == 1'b0&&opdata2_i[31] == 1'b0)&&signed_div_i == 1'b1)||
        signed_div_i == 1'b0)?mult1_acc:(~mult1_acc+1):64'b0;
    ready_o <= `DivResultReady;
    if (start_i == `DivStop) begin
        state <= `DivFree;
        ready_o <= `DivResultNotReady;
        result_o <= {ZeroWord, `ZeroWord};
    end
End

```

运算结束时，根据运算类型进行输出，如果为除法，按照第一行输出，如果是乘法，按照第二行输出，赋值规则与乘法器相同。

3) 乘除法器外部 (mul_div.v)

```

assign sel=(inst_div||inst_divu)?2'b10:
    (inst_mult||inst_multu)?2'b01:
    2'b00;
assign stallreq_for_ex=(stallreq_for_div||stallreq_for_mul)?1'b1:1'b0;
always @ (*) begin
    if (rst) begin
        stallreq_for_div = `NoStop;
        div_opdata1_o = `ZeroWord;
        div_opdata2_o = `ZeroWord;
        div_start_o = `DivStop;
        signed_div_o = 1'b0;
    end
end

```



```

else begin
    stallreq_for_div = `NoStop;
    div_opdata1_o = `ZeroWord;
    div_opdata2_o = `ZeroWord;
    div_start_o = `DivStop;
    signed_div_o = 1'b0;
    case ({(inst_div||inst_mult),(inst_divu||inst_multu)})
        2'b10:begin
            if (div_ready_i == `DivResultNotReady) begin
                div_opdata1_o = data1;
                div_opdata2_o = data2;
                div_start_o = `DivStart;
                signed_div_o = 1'b1;
                stallreq_for_div = `Stop;
            end
            else if (div_ready_i == `DivResultReady) begin
                div_opdata1_o = data1;
                div_opdata2_o = data2;
                div_start_o = `DivStop;
                signed_div_o = 1'b1;
                stallreq_for_div = `NoStop;
            end
            else begin
                div_opdata1_o = `ZeroWord;
                div_opdata2_o = `ZeroWord;
                div_start_o = `DivStop;
                signed_div_o = 1'b0;
                stallreq_for_div = `NoStop;
            end
        end
    end
    2'b01:begin
        if (div_ready_i == `DivResultNotReady) begin
            div_opdata1_o = data1;
            div_opdata2_o = data2;
            div_start_o = `DivStart;
            signed_div_o = 1'b0;
            stallreq_for_div = `Stop;
        end
        else if (div_ready_i == `DivResultReady) begin
            div_opdata1_o = data1;
            div_opdata2_o = data2;
            div_start_o = `DivStop;
            signed_div_o = 1'b0;
            stallreq_for_div = `NoStop;
        end
    end
end

```

```

        end
    else begin
        div_opdata1_o = `ZeroWord;
        div_opdata2_o = `ZeroWord;
        div_start_o = `DivStop;
        signed_div_o = 1'b0;
        stallreq_for_div = `NoStop;
    end
end
end
default:begin
end
endcase
end
End

```

Sel 的赋值细节如上，ex 段的暂停由乘除法器控制（mul 在乘除法器合并后没有使用，但是可以起到标示作用，就没删除），时序逻辑未做太大改变，只是将判断条件改为：

```
case (((inst_div||inst_mult),(inst_divu||inst_multu)))
```

5、实验感受及改进意见

感受：整个实验过程的感受，可以用“过山车”来形容。在过 pass point1 前，应该说是最艰难的时期，面对刚接手的实验和海量的代码，实在无从下手，很多变量的意义不清楚、线路的连接思路很乱，但是在助教的耐心指导以及和同学们合作探讨下，总算是克服了困难。point1 后，在 point43 之前，都很简单，只是加入了一些常规指令，只用了一个下午的时间就完成了。但在 43 之后，加入了乘除法和 hilo 寄存器，又面临了一定的困难：遇到了新的数据相关和数据选择、接线难题，而在 43 点到 64 点之间，难度又降低很多，不久就完成了。综上，我们经历了“难-易-难-易”的实验过程，虽然艰辛，但在最后完成的时候心中有着无限的成就感与喜悦感。最后我们还挑战了乘法器和乘除法合并，这里要特别感谢助教老师，在周末给予我们耐心的指导，才让我们做得很顺利，最终实现了乘法器的制作、乘除法器的合并。

改进意见：我们建议在初期多加入一些注释和引导，多数同学没有使用 vivado

的经历，初期一些简单的了解也不足以理解大段的代码，而且结合做完之后的感受，万事开头难，如果前面引导得好，学生们的感受能好很多，也能学到更多知识。

6、 参考材料

- 1) A03_“系统能力培养大赛”MIPS 指令系统规范_v1.01
- 2) 自己动手做 cpu_雷思磊
- 3) 手把手教你学 FPGA 设计：基于大道至简的至简设计法
- 4) <https://github.com/flucflight001/SampleCPU>